

ELEC 1101 - Problème P1

VCO

William Chermanne, Mathieu Detremmerie, Abbas Sliti, Brice Thomas

11 mars 2015

1 Schéma Blocs

Nous avons modélisé notre VCO à l'aide de 2 blocs d'amplification : un montage intégrateur et une bascule d'hystérèse. Nous avons également introduit un interrupteur.

